 


# VHDL除頻電路與狀態機電路


# Outline

- 除頻電路
  - 非同步計數器
  - 同步計數器
- 延遲電路
  - 累積時脈延時
  - 基本延時電路延時
- 有限狀態機設計
  - 米利機 ( Mealy Machine )
  - 莫爾機 ( Moore Machine )



 
# 除頻器

- **非同步**計數器：
  - 延遲誤差 ( Propagation Delay ) 會累積
- 基頻來源
  - 有意義的頻率





PR	CL	CK	T	Q	$\bar{Q}$
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	Q	$\bar{Q}$
1	1	↑	1	$\bar{Q}$	Q

CK	Q0	Q0'	Q1	Q1'	Q2	Q2'	Q3	Q3'
0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1

 

# 除頻器

## • 同步計數器

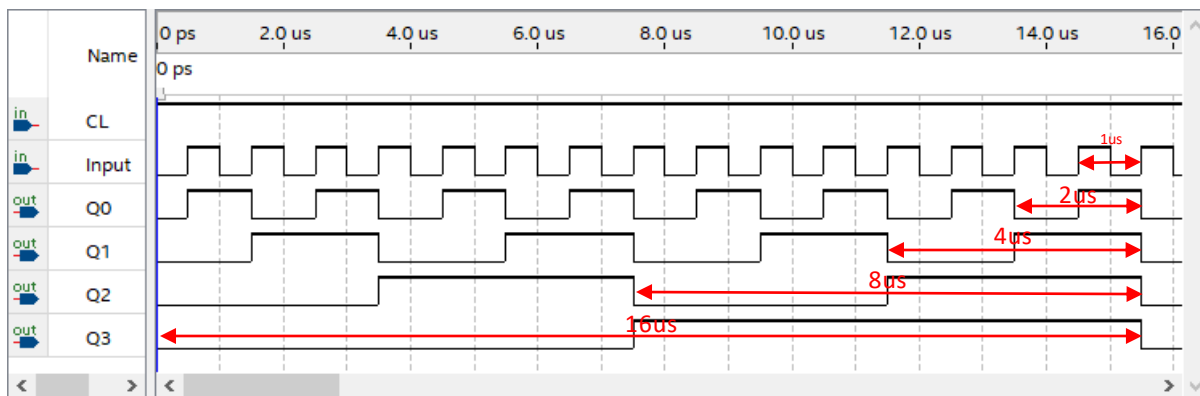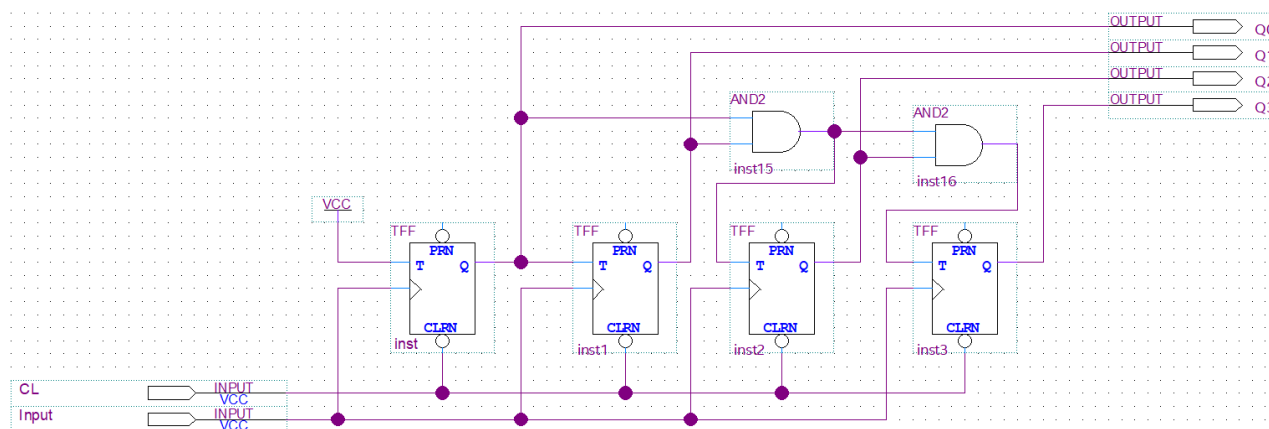



4位元同步下數計數器(修正)

CK	T1	Q0	Q1	Q2	Q3	
0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	15
0	1	1	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	14
0	1	0	1	1	1	
1	1	1	0	1	1	13
0	1	1	0	1	1	
1	1	0	0	1	1	12
0	1	0	0	1	1	
1	1	1	1	0	1	11
0	1	1	1	0	1	
1	1	0	1	0	1	10
0	1	0	1	0	1	
1	1	1	0	0	1	9
0	1	1	0	0	1	
1	1	0	0	0	1	8
0	1	0	0	0	1	
1	1	1	1	1	0	7
0	1	1	1	1	0	
1	1	0	1	1	0	6
0	1	0	1	1	0	
1	1	1	0	1	0	5
0	1	1	0	1	0	
1	1	0	0	1	0	4
0	1	0	0	1	0	
1	1	1	1	0	0	3
0	1	1	1	0	0	
1	1	0	1	0	0	2
0	1	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	0

# 延遲電路

- 累積時脈延時(1/4)
  - 延時輸出
  - 確保穩定輸入訊號
    - 防彈跳電路




PR	CL	CK	D	Q	$\bar{Q}$
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

 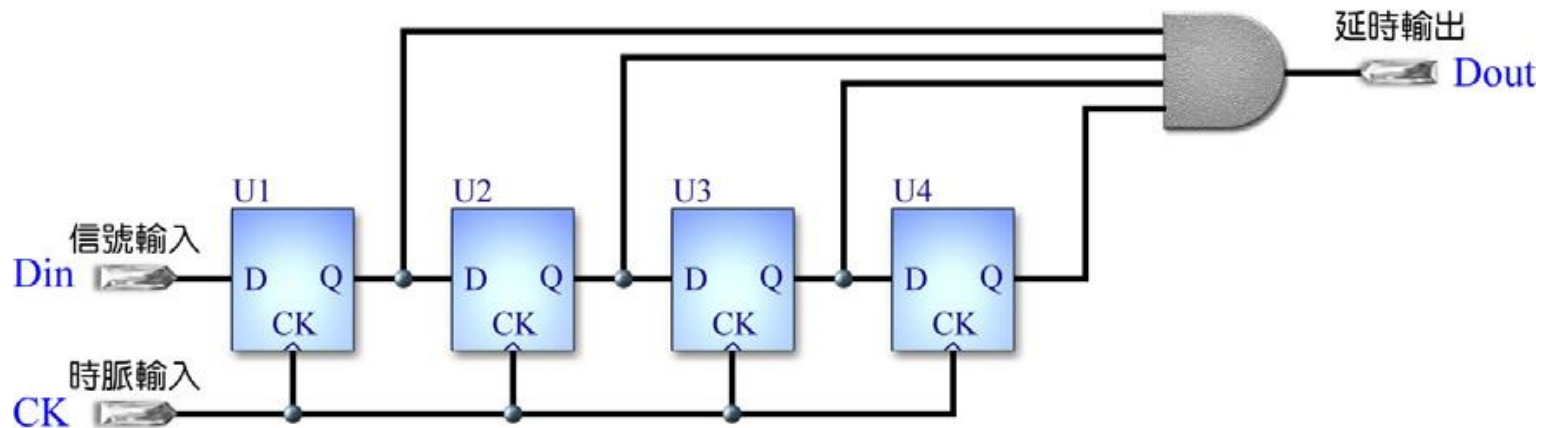

# 延遲電路


- 累積時脈延時(2/4)

PR	CL	CK	D	Q	$\bar{Q}$
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

 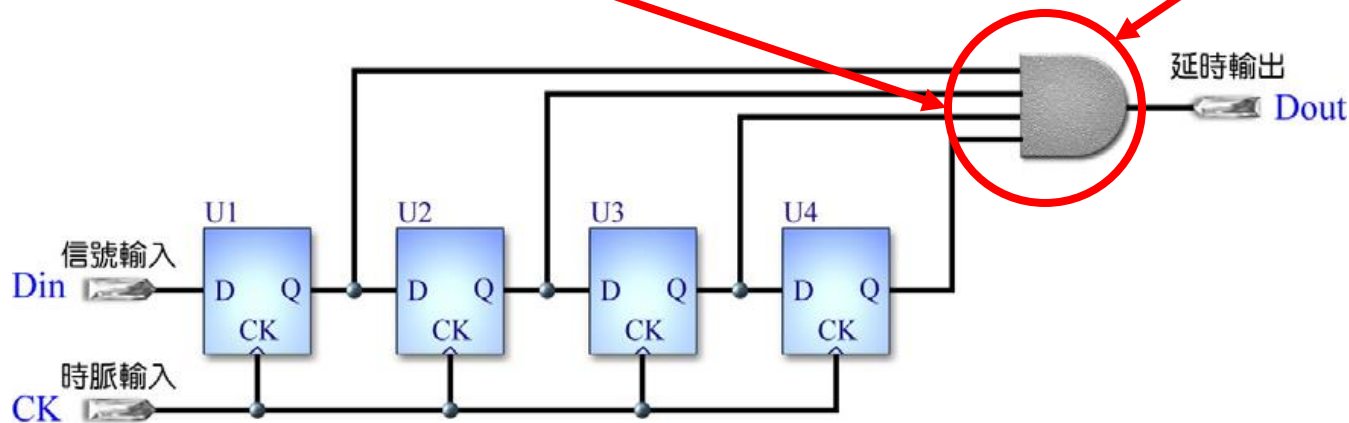 

# 延遲電路

- 累積時脈延時(3/4)

 

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity Debouncing is
  Port( Din,CK:in std_logic;
        Dout:out std_logic);
End Debouncing;


Architecture ARCH of Debouncing is
  Component DFF1
    Port( D,CK:in std_logic;
          Q:out std_logic);
  End Component;

  Signal TMP: std_logic_vector(4 downto 0);
Begin
  TMP(0) <= Din;
  Lp1:For I in 1 to 4 Generate
    U1:DFF1 Port Map(TMP(I-1), CK,TMP(I));
  End Generate;
  Dout <= TMP(4) and TMP(3) and TMP(2) and TMP(1);
End ARCH;
```

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity DFF1 is
  Port( D,CK:in std_logic;
        Q:out std_logic);
End DFF1;

 Architecture ARCH of DFF1 is
Begin
  Process(CK)
  Begin
    If Rising_Edge(CK) Then Q <= D;
    End If;
  End Process;
End ARCH;
```





# 延遲電路

- 累積時脈延時(4/4)
  - 不使用DFF，利用VHDL直接敘述計時器

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity Debouncing2 is
Port( Din,CK:in std_logic;
      Dout:out std_logic);
End Debouncing2;

 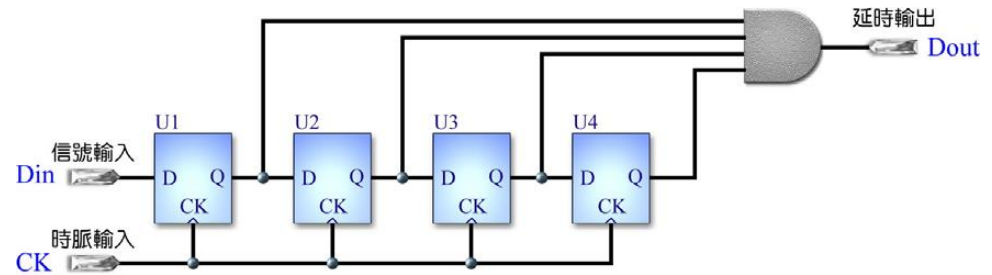
Architecture ARCH of Debouncing2 is
Begin
  Process(CK)
    Variable TMP:integer range 0 to 9;
  Begin
    If Rising_Edge(CK) Then
      If Din = '1' Then
        TMP := 0;
        Dout <= '1';
      Else
        TMP := TMP + 1;
        If TMP = 4 Then
          TMP := 0;
          Dout <= '0';
        End If;
      End If;
    End If;
  End Process;
End ARCH;
```





# 延遲電路

- 基本延時電路延時
  - 延時輸出

 

PR	CL	CK	D	Q	$\bar{Q}$
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	$\uparrow$	0	0	1
1	1	$\uparrow$	1	1	0




# 有限狀態機設計

- 狀態機 ( State Machine )

- 依據循序邏輯電路的各種狀態繪製其狀態圖或狀態表來設計電路。
- 狀態越多，電路越複雜，由於無法實作出無限多的狀態數，所以稱為有限狀態機 ( Finite State Machine ) 。
- 傳統數位邏輯電路設計裡，有限狀態機的設計程序相當複雜，而採用VHDL電路設計，有限狀態機的設計程序變得相對簡單。

- 有限狀態機可有多個輸入、多個輸出，而依其輸出與輸入是否相關，可區分為下列兩種：

 - 米利機 ( Mealy Machine )
- 莫爾機 ( Moore Machine )



# 有限狀態機設計



## • 米利機 ( Mealy Machine )

- 輸出狀態與目前狀態與輸入狀態有關。

•  $Q : I \times PS \rightarrow O$  (  $I$  : 輸入,  $O$  : 輸出,  $PS$  : 目前狀態 Present State )

右圖中包括 $S_0 \sim S_3$ 等4個狀態，如下說明：

  1.  $S_0$ 狀態時，若輸入1，則輸出0且跳至 $S_1$ 狀態。  
若輸入0，則輸出0且跳至 $S_3$ 。
2.  $S_1$ 狀態時，若輸入1，則輸出1且跳至 $S_2$ 狀態。  
若輸入0，則輸出0且維持在 $S_1$ 狀態。
3.  $S_2$ 狀態時，若輸入1，則輸出0且跳至 $S_3$ 狀態。  
若輸入0，則輸出0且跳回 $S_1$ 狀態。
4.  $S_3$ 狀態時，若輸入1，則輸出1且跳至 $S_0$ 狀態。  
若輸入0，則輸出0且跳至 $S_1$ 狀態。





# 有限狀態機設計

## • 莫爾機 ( Moore Machine )

- 輸出狀態只受目前狀態影響，與輸入狀態無關。
  - $Q : PS \rightarrow O$  (  $I$  : 輸入,  $O$  : 輸出,  $PS$  : 目前狀態 Present State )


右圖中包括  $S_0 \sim S_3$  等4個狀態，如下說明：

  1.  $S_0$  狀態時輸出0，若輸入1，則跳至  $S_1$  狀態。  
若輸入0，則跳至  $S_2$  狀態。
2.  $S_1$  狀態時輸出0，若輸入1，則保持在  $S_1$  狀態。  
若輸入0，則跳至  $S_2$  狀態。
3.  $S_2$  狀態時輸出0，若輸入1，則跳至  $S_3$  狀態。  
若輸入0，則跳回  $S_0$  狀態。
4.  $S_3$  狀態時輸出1，若輸入1，則跳至  $S_0$  狀態。  
若輸入0，則保持在  $S_3$  狀態。



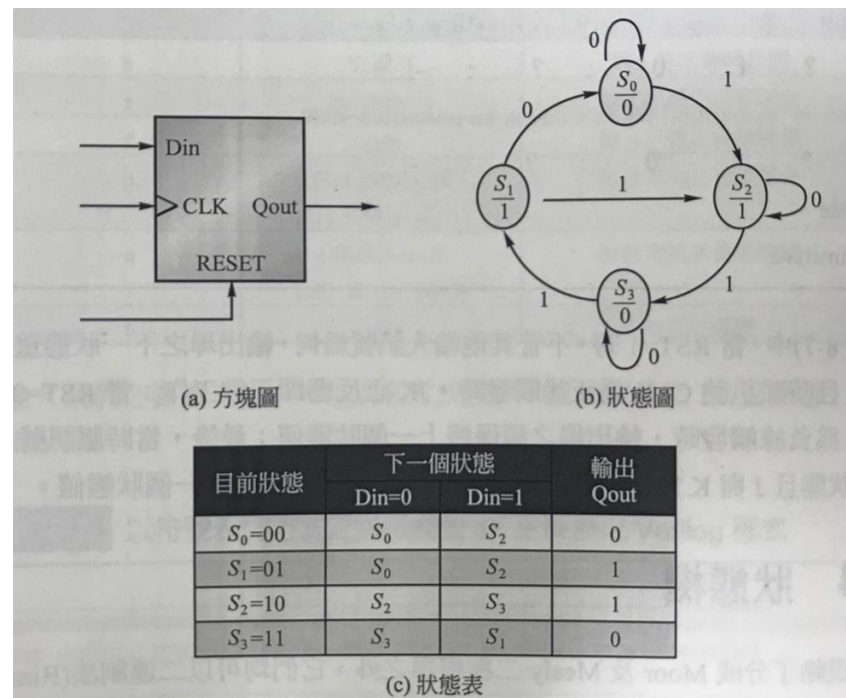
# 作業

- 請使用VHDL完成下列電路，並截圖製成word檔，包括模擬電路設計圖、模擬波形圖。
  - Moore machine with binary encoded state machine


 
# 作業

- Moore machine with binary encoded state machine



# 加分題

- 請使用VHDL完成下列電路，並截圖製成word檔，包括模擬電路設計圖、模擬波形圖。



- Sequence Detector FSM

- Implement a sequence detector that can search the string "110" using VHDL

- str\_in (serial input); str\_out (parallel output)


e.g. str\_out : 100 ; match : 0

str\_out : 110 ; match : 1

 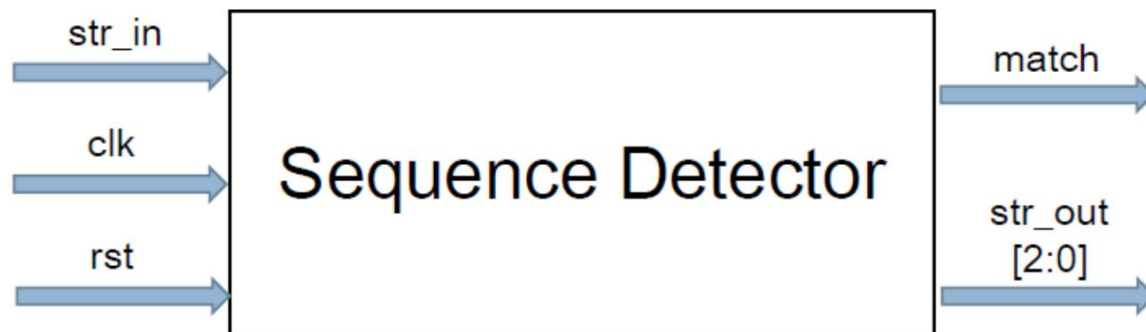

# 加分題

- Sequence Detector FSM

 



# 加分題

- Sequence Detector FSM

